

Arquitetura e Projeto de Computadores

Neander – Mult + BEQ + BNQ

Autores: Patrícia Teixeira Davet e Thiago Ferreira Pontes


Professores: Rafael Soares e Bruno Zatt

Instituição: UFPEL – PPGC

Julho de 2014


Neander

Arquitetura Neander: Nível RT

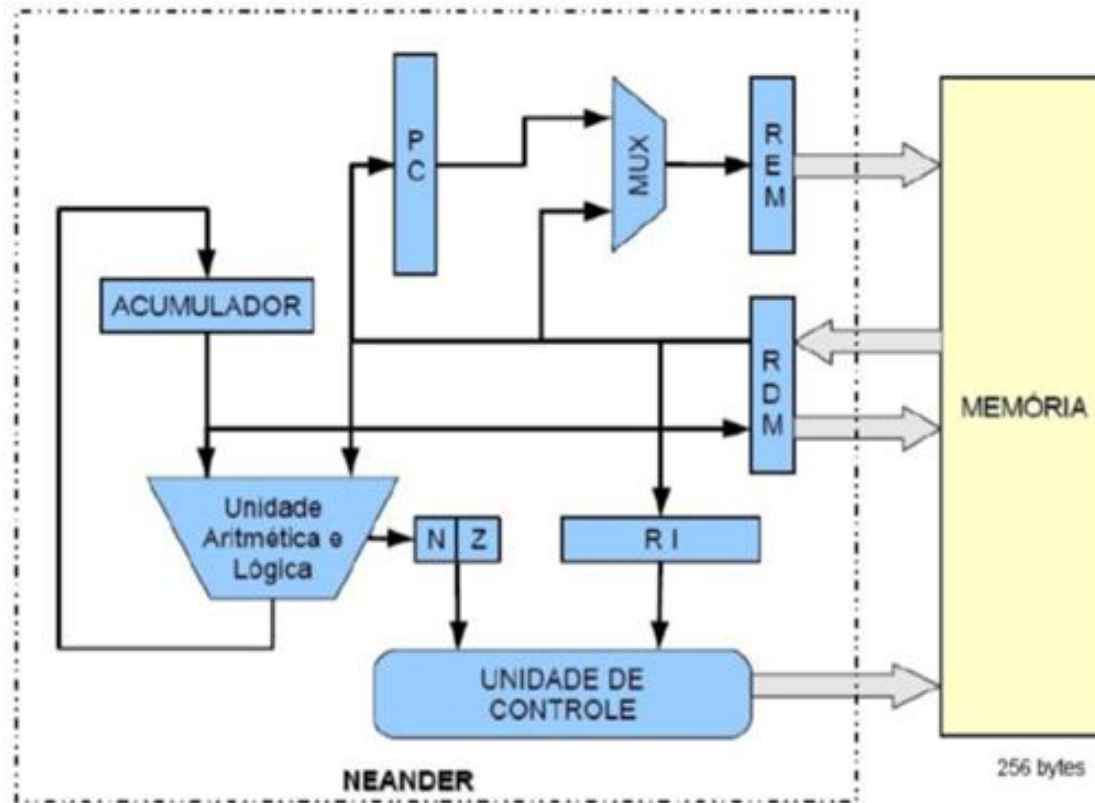

Neander – Instrução Multiplicação

Arquitetura Neander: Nível RT

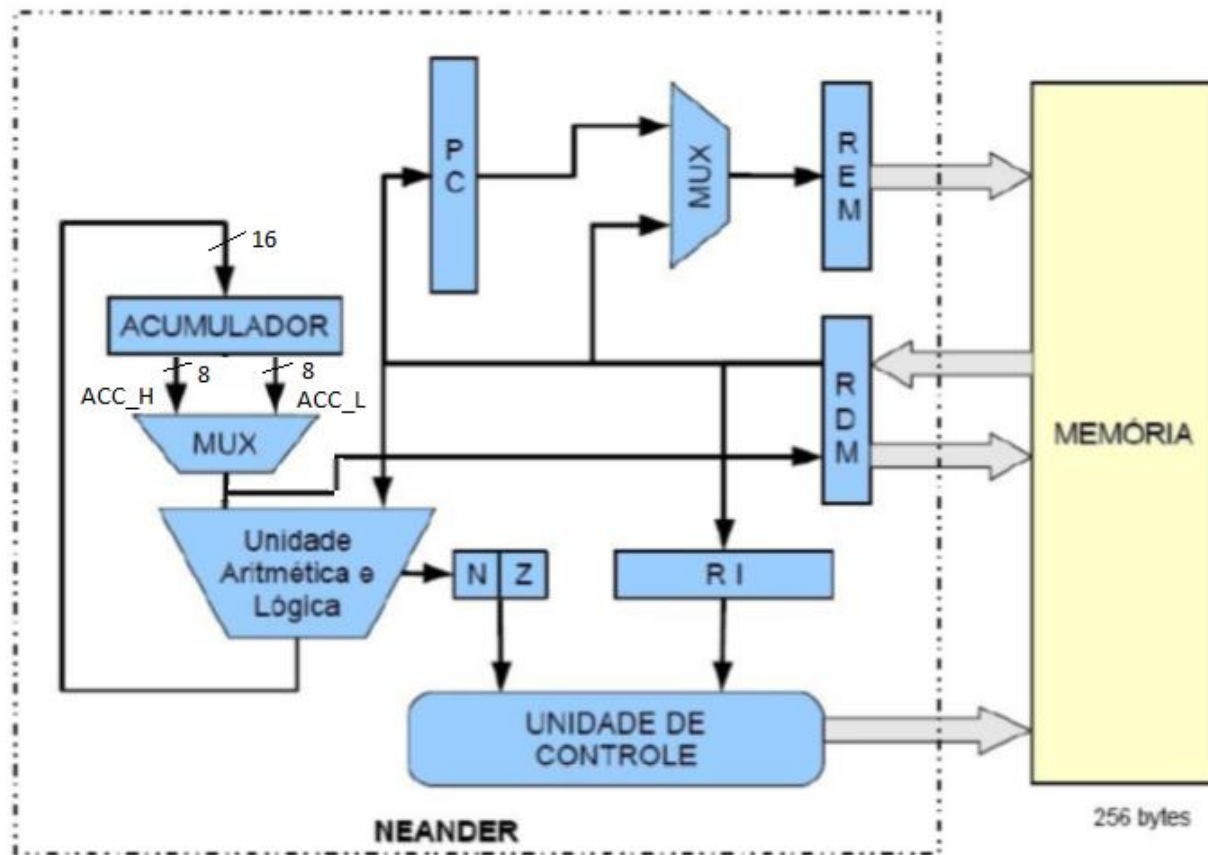

Neander – Instrução Multiplicação

Unidade Lógica e Aritmética

- Alteração no número de bits de saída da ULA para 16

```
entity ULA is
  port (
    a,b      : in std_logic_vector(7 downto 0); -- bits de entrada da ULA
    sel      : in std_logic_vector(2 downto 0); -- bits de selecao de funcao
    zero     : out std_logic;                  -- bit verificacao se zero
    negativo : out std_logic;                  -- bit verificacao se negativo
    saida    : out std_logic_vector (15 downto 0) -- bits de saidas da ULA
  );
end ULA;
```

- Criação do sinal saida_mult

```
-----inicio da declaracao dos sinais -----
signal saida_somador      : std_logic_vector (7 downto 0); -- bits de saida do somador
signal saida_subtrator   : std_logic_vector (7 downto 0); -- bits de saida do subtrator
signal saida_mult        : std_logic_vector (15 downto 0); -- bits de saida do multiplicador
signal saida_not          : std_logic_vector (7 downto 0); -- bits de saida do inversor A
signal saida_or           : std_logic_vector (7 downto 0); -- bits de saida logica or
signal saida_and          : std_logic_vector (7 downto 0); -- bits de saida logica and
signal saida_aux          : std_logic_vector (15 downto 0); -- bits de saida da ULA
-----
```

Neander – Instrução Multiplicação Unidade Lógica e Aritmética

- Adição da operação de multiplicação e concatenação com 8 bits em zero, quando a operação não for multiplicação

```
begin
  soma      :som_sub port map(      -- realiza a soma
    a => a,
    b => b,
    s => saida_somador
  );

  saida_not <= not a;                -- realiza a logica de inversao
  saida_or  <= a or b;              -- realiza a logica or
  saida_and <= a and b;            -- realiza a logica and
  saida_subtrator <= a-b;          -- realiza a operacao de subtracao
  saida_mult <= a * b;             -- realiza a operacao de multiplicacao

  with sel select -- Operação          -- Função
    saida_aux <= "00000000" & saida_somador when "000", -- A+B
                "00000000" & saida_and      when "001", -- A and B
                "00000000" & saida_or      when "010", -- A or B
                "00000000" & saida_not     when "011", -- not A
                "00000000" & saida_subtrator when "100", -- A-B
                saida_mult                  when "101", -- A*B
                "00000000" & b              when others;-- B
end
```

Neander – Instrução Multiplicação Operação

- Mapeamento do Acumulador e MUX seletor dos 8 bits mais ou menos significativos do Acumulador

```
-- mapeamento do Acumulador -----  
ACC: ACUMULADOR port map(  
    entrada    => saida_ULA,  
    saida      => entrada_mux_ACC,  
    carga      => ACC_STORE,  
    reset      => broadcast_reset  
);  
with ACC_MUX_ADDRESS select  
entrada_RDM <= entrada_mux_ACC(15 downto 8) when '1',  
            entrada_mux_ACC(7 downto 0)   when '0';
```

Neander – Instrução Multiplicação Operação

```
-- mapeamento do BCD
bcd_dec_acc_1: bcd_decode port map(
    bcd_in  => entrada_RDM(3 downto 0),
    bcd_out => ACC_OUT_L
);
bcd_dec_acc_2: bcd_decode port map(
    bcd_in  => entrada_RDM(7 downto 4),
    bcd_out => ACC_OUT_H
);
bcd_dec_acc_X: bcd_decode port map(
    bcd_in  => entrada_mux_ACC(11 downto 8),
    bcd_out => ACC_OUT_L_2
);
bcd_dec_acc_Y: bcd_decode port map(
    bcd_in  => entrada_mux_ACC(15 downto 12),
    bcd_out => ACC_OUT_H_2
);
bcd_dec_pc_1: bcd_decode port map(
    bcd_in  => entrada_mux_PC(3 downto 0),
    bcd_out => PC_OUT_L
);
bcd_dec_pc_2: bcd_decode port map(
    bcd_in  => entrada_mux_PC(7 downto 4),
    bcd_out => PC_OUT_H
);

broadcast_reset <= reset;
```

Neander – Instrução Multiplicação Unidade de Controle

```
-- IDENTIFICA A INSTRUCAO -----
when ST_RI_READ =>
  REM_ST   <= '1';           -- carrega REM <- MEM(PC+1)
  RI_ST    <= '0';
  PC_INCRE <= '0';
  if RI_IN = "00000000" then -- instrucao NOP 00
    estado <= ST_NOP;
  elsif RI_IN = "00010000" then -- instrucao STA 10
    estado <= ST_STA;
  elsif RI_IN = "00100000" then -- instrucao LDA 20
    estado <= ST_LDA;
  elsif RI_IN = "00110000" then -- instrucao ADD 30
    estado <= ST_ADD;
  elsif RI_IN = "01000000" then -- instrucao OR 40
    estado <= ST_OR;
  elsif RI_IN = "01010000" then -- instrucao AND 50
    estado <= ST_AND;
  elsif RI_IN = "01100000" then -- instrucao NOT 60
    estado <= ST_NOT;
  elsif RI_IN = "01110000" then -- instrucao MULT 70
    estado <= ST_MULT;
  elsif RI_IN = "10000000" then -- instrucao JMP 80
    estado <= ST_JMP;
  elsif RI_IN = "10010000" then -- instrucao JN 90
    estado <= ST_JN;
  elsif RI_IN = "10100000" then -- instrucao JZ A0
    estado <= ST_JZ;
  elsif RI_IN = "10110000" then -- instrucao BEQ B0
    estado <= ST_BEQ;
  elsif RI_IN = "11000000" then -- instrucao BNQ C0
    estado <= ST_BNQ;
  elsif RI_IN = "11110000" then -- instrucao HALT F0
    estado <= ST_HALT;
  end if;
```


Neander – Instrução Multiplicação

Unidade de Controle

```
-----INSTRUCAO MULTI-----  
when ST_MULT =>  
  flag_bnq <= '0';  
  flag_beq <= '0';  
  flag_mult <= '1';  
  MUX_ADD <= '1';           -- MUX = RDM(PC-ant)  
  MUX_ADD_2 <= '0';  
  REM_ST <= '0';  
  ULA_CTRL <= "101";       -- ULA em MULT  
  estado <= ST_RDM_ATUALIZA;
```

```
when ST_MEM_STORE =>  
  REM_ST <= '0';  
  RDM_ST <= '0';  
  PC_INCRE <= '1';  
  if flag_mult = '0' then  
    estado <= ST_MUX_ADD;  
  else -- guardar parte alta  
    flag_mult <= '0';  
    estado <= ST_STA_2;  
  end if;
```

Neander – Instruções BEQ e BNQ

- Instrução BEQ (*Branch on equal*) –
 - Formato: BEQ *End_0 End_1*
 - BEQ – Mnemônico da instrução;
 - *End_0* – Endereço de memória que contém o valor a ser comparado;
 - *End_1* – Endereço de desvio.
 - Descrição: O programa desviará para o endereço *End_1* caso o conteúdo do acumulador seja igual ao conteúdo da posição de memória indicada por *End_0*.
 - Sequência de operações:
 - Busca:
 - RI <- MEM(PC);
 - PC <- PC+1;
 - Execução:
 - end <- MEM(PC);
 - PC <- PC+1;
 - AC – MEM(end);
 - end <- MEM(PC);
 - Se (Z = 1) -> PC <- end;
 - Se (Z = 0) -> PC <- PC+1.

Neander – Instruções BEQ e BNQ

- Instrução BNQ (*Branch on not equal*) –
 - Formato: BNQ *End_0 End_1*
 - BNQ – Mnemônico da instrução;
 - *End_0* – Endereço de memória que contém o valor a ser comparado;
 - *End_1* – Endereço de desvio.
 - Descrição: O programa desviará para o endereço *End_1* caso o conteúdo do acumulador seja diferente do conteúdo da posição de memória indicada por *End_0*.
 - Sequência de operações:
 - Busca:
 - $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC});$
 - $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1;$
 - Execução:
 - $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC});$
 - $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1;$
 - $\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end});$
 - $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC});$
 - Se $(Z = 0) \rightarrow \text{PC} \leftarrow \text{end};$
 - Se $(Z = 1) \rightarrow \text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1.$

Neander – Programa de Teste

- Objetivo – Testar o funcionamento das instruções implementadas.
- Programa:

```
RI  I      .
0 - LDA      .
1 - 129 (0X02) .
2 - ADD      111- ADD
3 - 130 (0X01) 2+1 = 3 (0X03) 112- 130 (0X01) while (AC < 15) AC = AC+1;
4 - BEQ      113- BNQ
5 - 131 (0X0A) 114- 132 (0X0F)
6 - 111      115- 111
7 - ADD      116- MULT
8 - 129 (0X02) 3+2 = 5 (0X05) 117- 133 (0XFF) 15*255 = 3825 (0X0EF1)
9 - BEQ      118- HALT
10- 131 (0X0A)
11- 111
12- MULT
13- 129 (0X02) 5*2 = 10 (0X0A)
14- BEQ
15- 131 (0X0A)
16- 111 (0X6F)
17- HALT
.
.
.
```

Arquitetura e Projeto de Computadores

Neander – Mult + BEQ + BNQ

Autores: Patrícia Teixeira Davet e Thiago Ferreira Pontes

Professores: Rafael Soares e Bruno Zatt

Instituição: UFPEL – PPGC

Julho de 2014
